

1. 写出测相序原理
2. 画星形连接和三角形连接的图
3. 自己选择测量量画表 并测量出电压电流
4. 利用二瓦计和三瓦计法测出电路功率

还有一道思考题问如果信号源输出 CC 并且是固定电流值怎样改才能让它输出 CV